
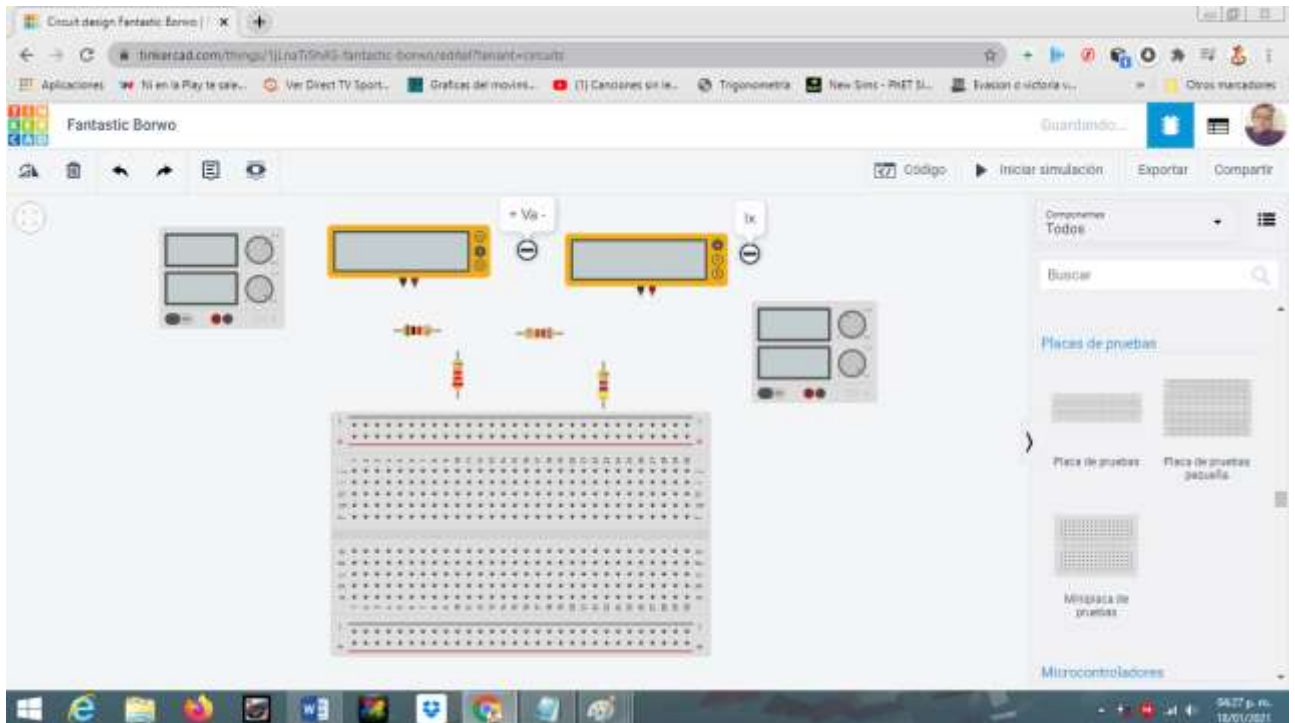



Anexos

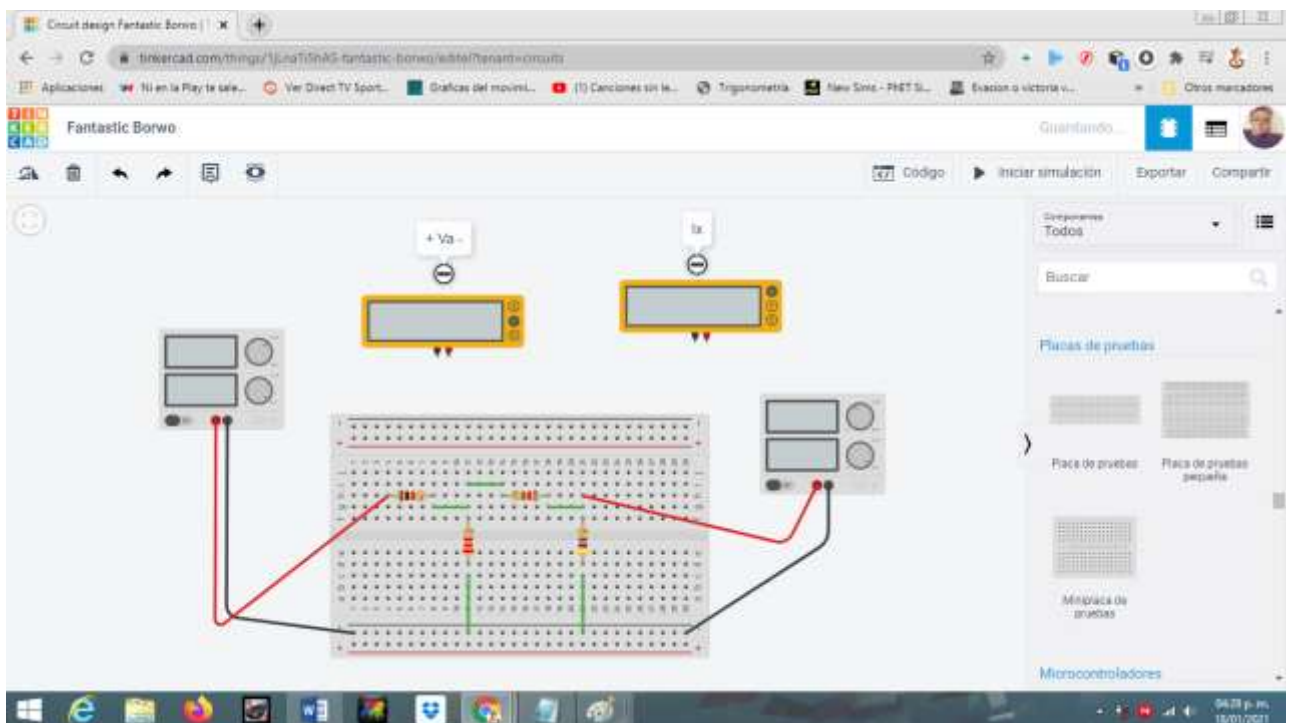


1.1 Tomamos los materiales para el circuito




1.2 Armamos el circuito

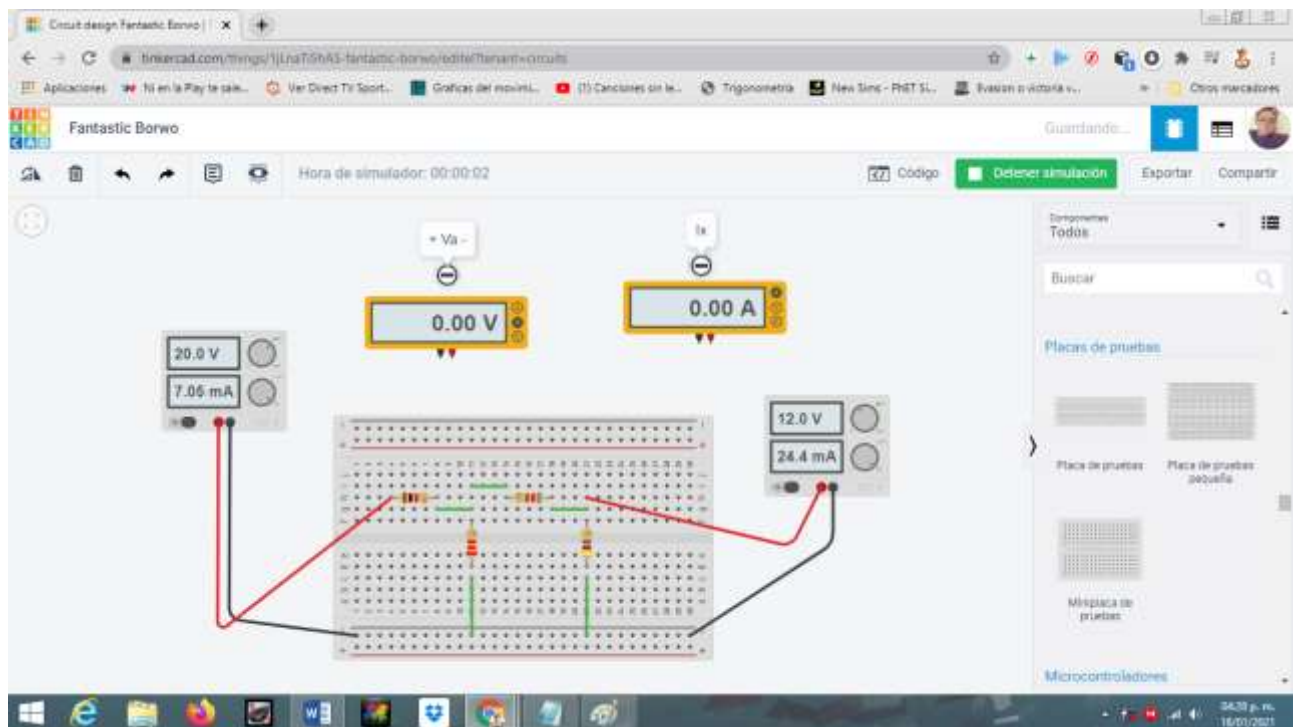


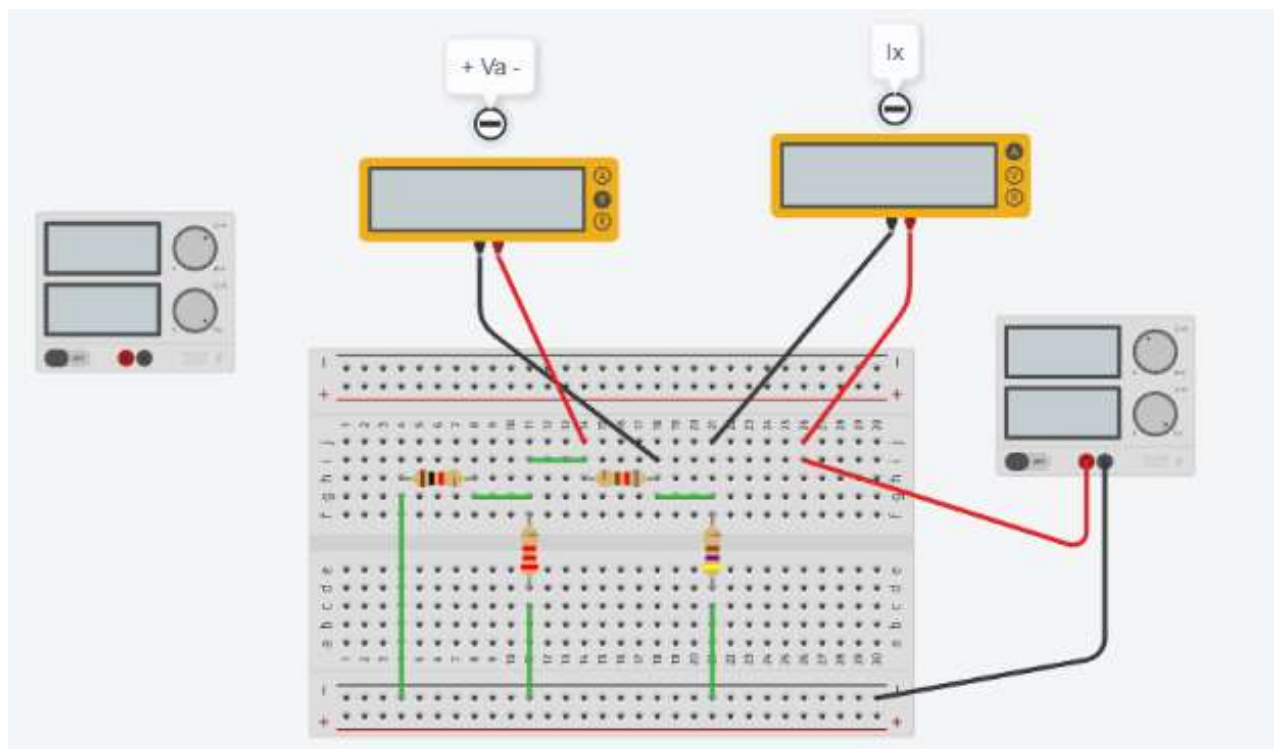
1.3 Verificamos las mediciones de voltaje y corriente en el circuito



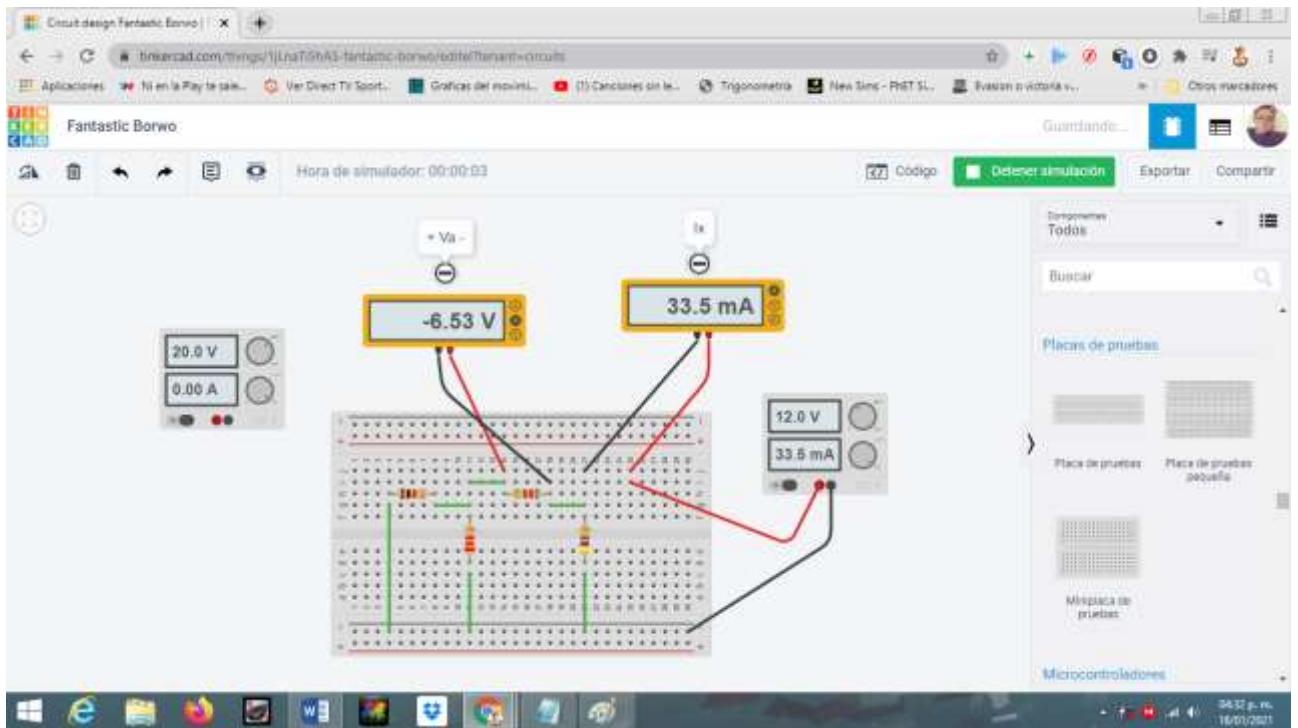


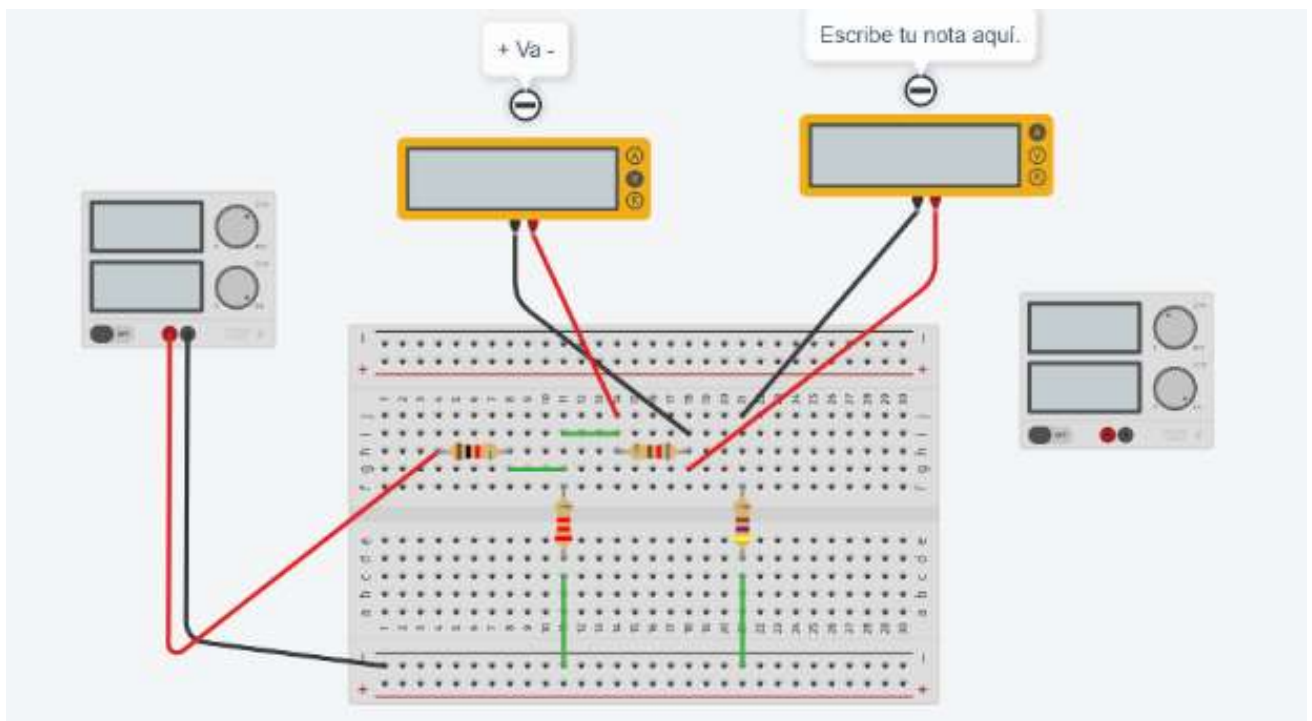1.4 Obtenemos los resultados para la primera fuente



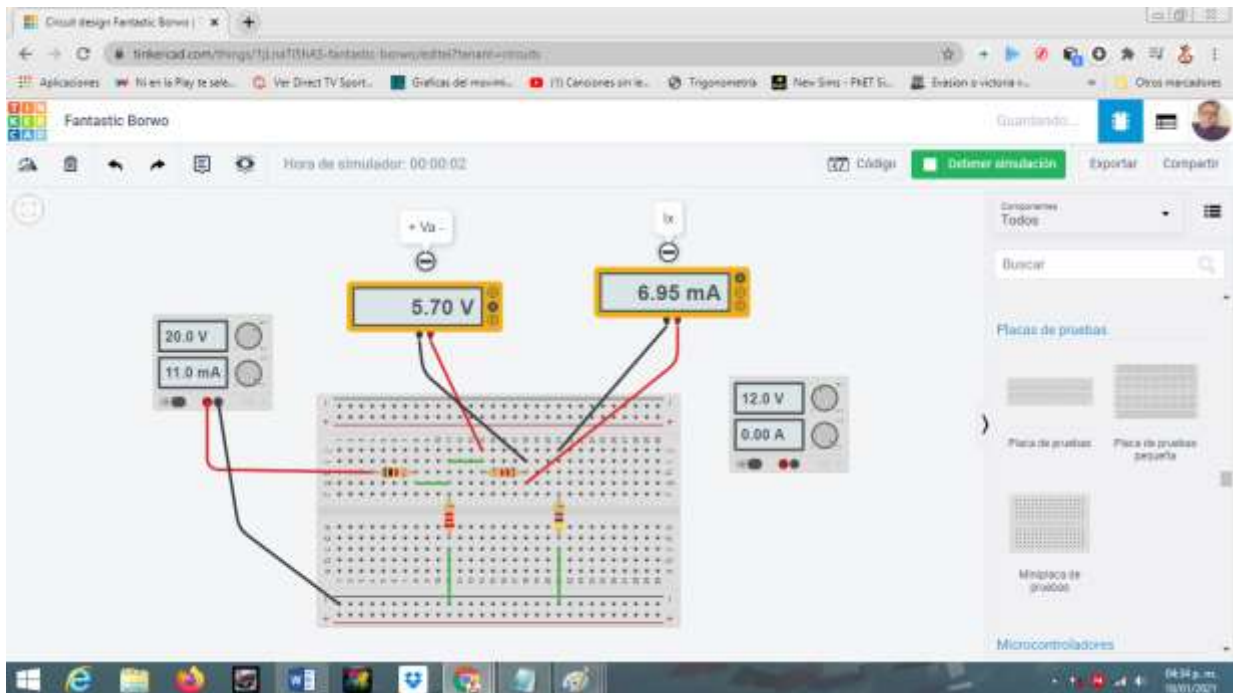

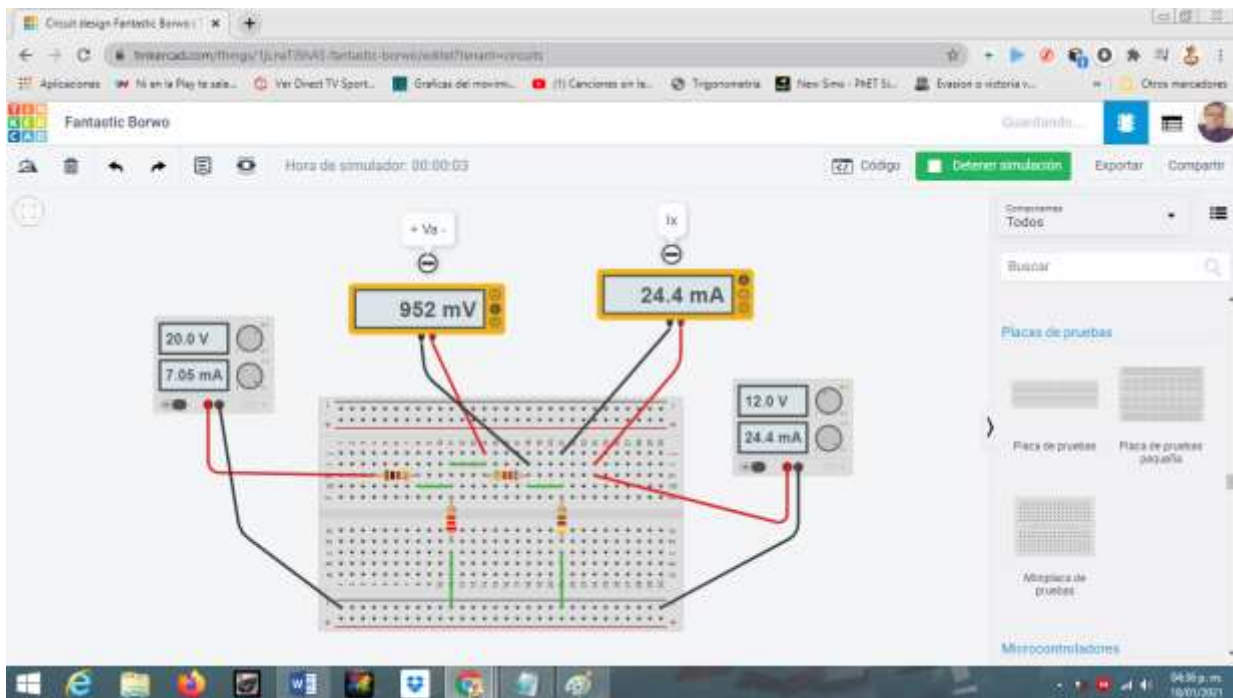1.5 Obtenemos los resultados para la segunda fuente



1.6 Resultado final del circuito